



## میان ترم درس طراحی سیستم های دیجیتال

نام و نام خانوادگی: صادق محمدیان


شماره دانشجویی: ۴۰۱۱۰۹۴۷۷

نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

من از بین سوالات داده شده سوال ۶ و ۷ را انتخاب کرده ام.
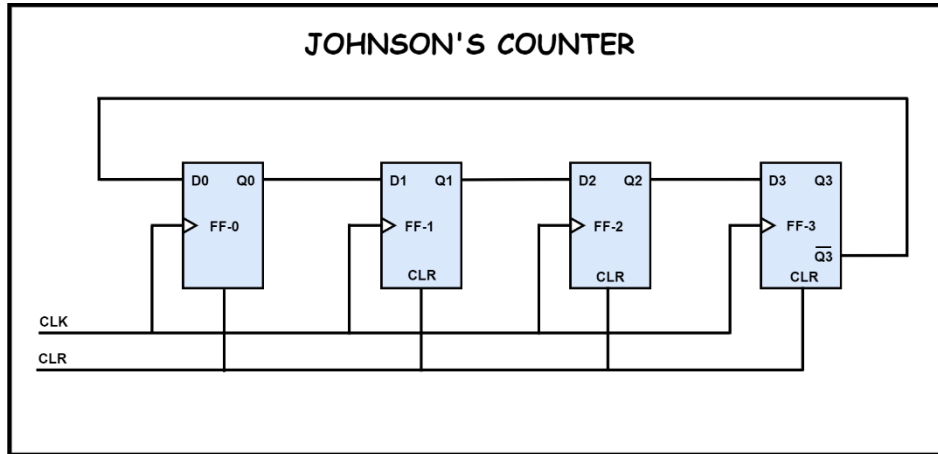
## سوال ششم:


در این سوال از ما خواسته شده تا یک شمارنده جانسون N بیتی طراحی کنیم و در طراحی آن از D-flip flop استفاده کنیم. شمای کلی این شمارنده برای  $N=4$  به شکل زیر می باشد:



دنباله ای که این شمارنده تولید می کند به صورت زیر می باشد:

0000 → 0001 → 0011 → 0111 → 1111  
→ 1110 → 1100 → 1000 → 0000 →

 از آنجایی که در این مدار قصد داریم به ازای N های مختلف این شمارنده را طراحی کنیم باید از ویژگی پارامتر در کد وریلاگ خود استفاده کنیم. ابتدا اقدام به طراحی یک D-flip flop می کنیم. جدول درستی یک D-flip flop به شکل زیر می باشد:



$\overline{\text{SET}}$	$\overline{\text{RESET}}$	D	CK	Q	$\overline{Q}$
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
0	0	-	-	1	1
1	1	1	$\downarrow$	1	0
1	1	0	$\downarrow$	0	1

در این فلیپ فلاپ ورودی های reset و set به صورت آسنکرون هستند.

کد وریلاگ زیر طراحی یک D-flip flop می باشد.

```
module DFF(input clk , set , reset , d ,
           output reg q);
always @(posedge clk or posedge reset or posedge set)
begin
    if (reset)
    begin
        q <= 1'b0;
    end
    else if(set)begin
        q <= 1'b1;
    end
    else begin
        q <= d;
    end
end
endmodule
```

در این طراحی سیگنال های set و reset را active high در نظر میگیریم یعنی در صورتی که یک باشند عمل مربوطه انجام خواهد شد و آسنکرون هم هستند. حال به سراغ طراحی شمارنده خود می رویم. آن را در یک ماژول دیگر طراحی می کنیم . در طراحی این شمارنده توجه داریم که ورودی D فلاپ فلاپ اول مانند دیگر فلیپ فلاپ ها نیست و ورودی آن  $\bar{Q}$  می باشد.

کد وریلاگ زیر طراحی این شمارنده می باشد.

```
module jCounter #(parameter N = 4)(input clk , set , reset ,
                                   output [N-1 : 0] out);

    DFF dff (clk , set , reset , ~out[N-1] , out[0]);

    genvar j;
    generate

        for(j = 1; j < N; j=j+1)
            begin

                DFF dffs (clk , set , reset , out[j-1] , out[j] );
            end

    endgenerate

endmodule
```

در توضیح این ماژول می تولن گفت که در بلاک generate از فلیپ فلاپ ها اینستس گرفته ایم و خروجی های q هر کدام را به ورودی های فلیپ فلاپ های بعدی وصل کرده ایم البته خروجی q` فلیپ فلاپ آخری را به ورودی فلیپ فلاپ اول وصل کرده ایم .

حال باید برای حالت های مختلف N تست بنچ یا ماژول تحریک بنویسیم.

برای شبیه سازی کلاک از تکه کد زیر استفاده میکنیم که کلاک با دوره تناوب ۱۰ واحد زمانی ایجاد می کند .

برای حالت  $N=4$ :

کد وریلاگ زیر برای تست در حالت  $N=4$  می باشد.

```
module N4TB;

    parameter N=4;
    reg clk , set , reset;
    wire [N-1 : 0] out;

    initial
        clk = 0;
    always #5 clk = ~clk;

    jCounter #(N(N)) johnsonCounter(clk , set , reset , out);

    initial
    begin
        set = 0;
        reset = 1;
        #5
        reset = 0;
        #100
        set = 1;
        #5
        set = 0;
        #100

        $stop();

    end

    initial
    begin
        $display("\t\tTime\tq");
        $monitor($time, "\t%b\t", out);
    end

    initial
    begin
        $dumpfile("TB4_VCD.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

برای ذخیره نتایج در فایل VCD تکه زیر را به آن مازول تست اضافه شده است:

```
initial
begin
    $dumpfile("TB4_VCD.vcd");
    $dumpvars;
end
```

نتایج زیر بعد از شبیه سازی قابل مشاهده می باشد که درستی طراحی را تایید می کند.

Time	q
0	0000
5	0001
15	0011
25	0111
35	1111
45	1110
55	1100
65	1000
75	0000
85	0001
95	0011
105	1111
115	1110
125	1100
135	1000
145	0000
155	0001
165	0011
175	0111
185	1111
195	1110
205	1100

برای حالت  $N=8$  :

کد وریلاگ زیر برای تست در حالت  $N=8$  می باشد:

```
module N8TB;

    parameter N=8;
    reg clk , set , reset;
    wire [N-1 : 0] out;

    initial
        clk = 0;
    always #5 clk = ~clk;

    jCounter #(N(N)) johnsonCounter(clk , set , reset , out);

    initial
    begin
        set = 0;
        reset = 1;
        #5
        reset = 0;
        #200
        set = 1;
        #5
        set = 0;
        #200

        $stop();

    end

    initial
    begin
        $display("\t\tTime\tq");
        $monitor($time, "\t\b\t", out);
    end
    initial
    begin
        $dumpfile("TB8_VCD.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

برای ذخیره نتایج در فایل VCD تکه زیر را به آن مازول تست اضافه شده است:

```
initial
begin
    $dumpfile("TB8_VCD.vcd");
    $dumpvars;
end
```

نتایج زیر بعد از شبیه سازی قابل مشاهده می باشد که درستی طراحی را تایید می کند.

Time	q
0	00000000
5	00000001
15	00000011
25	00000111
35	00001111
45	00011111
55	00111111
65	01111111
75	11111111
85	11111110
95	11111100
105	11111000
115	11110000
125	11100000
135	11000000
145	10000000
155	00000000
165	00000001
175	00000011
185	00000111
195	00001111
205	11111111
215	11111110
225	11111100
235	11111000
245	11110000
255	11100000
265	11000000
275	10000000



برای حالت  $N=16$  :کد وریلاگ زیر برای تست در حالت  $N=16$  می باشد:

```
module N16TB;

    parameter N=16;
    reg clk , set , reset;
    wire [N-1 : 0] out;

    initial
        clk = 0;
    always #5 clk = ~clk;

    jCounter #(.N(N)) johnsonCounter(clk , set , reset , out);

    initial
    begin
        set = 0;
        reset = 1;
        #5
        reset = 0;
        #400
        set = 1;
        #5
        set = 0;
        #400

        $stop();

    end

    initial
    begin
        $display("\t\tTime\tq");
        $monitor($time, "\t%b\t", out);
    end
    initial
    begin
        $dumpfile("TB16_VCD.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

برای ذخیره نتایج در فایل VCD تکه زیر را به آن مازول تست اضافه شده است:

```
initial
begin
    $dumpfile("TB16_VCD.vcd");
    $dumpvars;
end
```

نتایج زیر بعد از شبیه سازی قابل مشاهده می باشد که درستی طراحی را تایید می کند.

Time	q	
0	0000000000000000	345 0000000000000111
5	0000000000000001	355 0000000000001111
15	0000000000000011	365 0000000000011111
25	0000000000000111	375 0000000000111111
35	0000000000001111	385 0000000001111111
45	0000000000011111	395 0000000111111111
55	0000000001111111	405 1111111111111111
65	0000000001111111	415 1111111111111110
75	0000000011111111	425 1111111111111100
85	0000000111111111	435 1111111111111000
95	0000001111111111	445 1111111111100000
105	0000011111111111	455 1111111111100000
115	0000111111111111	465 1111111111000000
125	0001111111111111	475 1111111110000000
135	0011111111111111	485 1111111100000000
145	0111111111111111	495 1111111000000000
155	1111111111111111	505 1111110000000000
165	1111111111111110	515 1111100000000000
175	1111111111111100	525 1111000000000000
185	1111111111111000	535 1110000000000000
195	1111111111110000	545 1100000000000000
205	1111111111100000	555 1000000000000000
215	1111111111000000	565 0000000000000000
225	1111111110000000	575 0000000000000001
235	1111111100000000	585 0000000000000011
245	1111111100000000	595 0000000000000111
255	1111111000000000	605 0000000000001111
265	1111100000000000	615 0000000000111111
275	1111000000000000	625 0000000001111111
285	1110000000000000	635 0000000011111111
295	1100000000000000	645 0000000111111111
305	1000000000000000	655 0000001111111111
315	0000000000000000	665 0000011111111111
325	0000000000000001	675 0000011111111111
335	0000000000000011	685 0001111111111111
		695 0001111111111111
		705 0011111111111111
		715 0111111111111111
		725 1111111111111111
		735 1111111111111110

برای حالت  $N=32$  :کد وریلاگ زیر برای تست در حالت  $N=32$  می باشد:

```
module N32TB;

    parameter N=32;
    reg clk , set , reset;
    wire [N-1 : 0] out;

    initial
        clk = 0;
    always #5 clk = ~clk;

    jCounter #(.N(N)) johnsonCounter(clk , set , reset , out);

    initial
    begin
        set = 0;
        reset = 1;
        #5
        reset = 0;
        #800
        set = 1;
        #5
        set = 0;
        #800

        $stop();

    end

    initial
    begin
        $display("\t\tTime\tq");
        $monitor($time, "\t\b\t", out);
    end
    initial
    begin
        $dumpfile("TB32_VCD.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

برای ذخیره نتایج در فایل VCD تکه زیر را به آن مازول تست اضافه شده است:

```
initial
begin
  $dumpfile("TB32_VCD.vcd");
  $dumpvars;
end
```

نتایج زیر بعد از شبیه س ازی قابل مشاهده می باشد که درستی طراحی را تایید می کند.


Time	q
0	00000000000000000000000000000000
5	00000000000000000000000000000001
15	00000000000000000000000000000011
25	00000000000000000000000000000111
35	00000000000000000000000000001111
45	00000000000000000000000000011111
55	00000000000000000000000000111111
65	00000000000000000000000001111111
75	00000000000000000000000001111111
85	00000000000000000000000001111111
95	00000000000000000000000001111111
105	00000000000000000000000001111111
115	00000000000000000000000001111111
125	00000000000000000000000001111111
135	00000000000000000000000001111111
145	00000000000000000000000001111111
155	00000000000000000000000001111111
165	00000000000000000000000001111111
175	00000000000000000000000001111111
185	00000000000000000000000001111111
195	00000000000000000000000001111111
205	00000000000000000000000001111111
215	00000000000000000000000001111111
225	00000000000000000000000001111111
235	00000000000000000000000001111111
245	00000000000000000000000001111111
255	00000000000000000000000001111111
265	00000000000000000000000001111111
275	00000000000000000000000001111111
285	00000000000000000000000001111111
295	00000000000000000000000001111111
305	00000000000000000000000001111111
315	00000000000000000000000001111111
325	00000000000000000000000001111111
335	00000000000000000000000001111111
345	00000000000000000000000001111111
355	00000000000000000000000001111111
365	00000000000000000000000001111111
375	11111111111111111111111111111111
385	11111111111111111111111111111111
395	11111111111111111111111111111111
405	11111111111111111111111111111111
415	11111111111111111111111111111111
425	11111111111111111111111111111111
435	11111111111111111111111111111111
445	11111111111111111111111111111111
455	11111111111111111111111111111111
465	11111111111111111111111111111111
475	11111111111111111111111111111111
485	11111111111111111111111111111111
495	11111111111111111111111111111111
505	11111111111111111111111111111111
515	11111111111111111111111111111111
525	11111111111111111111111111111111
535	11111111111111111111111111111111
545	11111111111111111111111111111111
555	11111111111111111111111111111111
565	11111111111111111111111111111111
575	11111111111111111111111111111111
585	11111111111111111111111111111111
595	11111111111111111111111111111111
605	11111111111111111111111111111111
615	11111111111111111111111111111111
625	11111111111111111111111111111111
635	11111111111111111111111111111111
645	11111111111111111111111111111111
655	11111111111111111111111111111111
665	11111111111111111111111111111111
675	11111111111111111111111111111111
685	11111111111111111111111111111111
695	11111111111111111111111111111111
705	11111111111111111111111111111111
715	11111111111111111111111111111111
725	11111111111111111111111111111111
735	11111111111111111111111111111111
745	11111111111111111111111111111111
755	11111111111111111111111111111111
765	11111111111111111111111111111111

**سوال هفتم:**

در این سوال قصد داریم که پردازنده طراحی کنیم که شامل ۳ بخش زیر می باشد:

۱- رجیستر فایل ۲- واحد محاسبات ۳- حافظه

 در ابتدا هر یک از این سه بخش را به طور جداگانه طراحی می کنیم و سپس در یک ماژول نهایی از هر سه اینستنس میگیریم و کارکرده نهایی پردازنده را پیاده سازی می کنیم.



واحد محاسبات:

این واحد برای انجام محاسبات و کارهای منطقی است این واحد باید بتواند دو عملیات ضرب و جمع را انجام دهد. لذا باید نوع عملیاتی که باید انجام شود و دو عدد را به آن به عنوان ورودی بدهیم. و یک خروجی برای آن در نظر بگیریم. البته باید توجه داشته باشیم چون عملیات ضرب این قسمت انجام می دهد و حاصل دو عدد  $n$  بیتی یک عدد  $2n$  بیتی خواهد بود و خروجی باید اندازه دوبرابر ورودی ها داشته باشد.

کد وریلاگ زیر طراحی این بخش از پردازنده می باشد. اگر `instr` که ورودی می دهیم برابر با صفر باشد عملیات جمع و اگر یک باشد عملیات ضرب را انجام میدهد.

اگر `instr` برابر با صفر باشد در هر مرحله از حلقه، عمل جمع دو عدد ۳۲ بیتی از ورودی (`input1` و `input2`) انجام می شود و نتیجه در `regout` ذخیره می شود. عمل جمع اینجا با استفاده از `signed$` انجام می شود که جمع عددهای با علامت را انجام می دهد. همچنین `64 +: 64 * j` به این معنا است که نتایج جمع در بازه های ۶۴ بیتی مختلف (`j=0` تا `j=15`) در `regout` ذخیره شوند.

اگر `instr` برابر با یک باشد در هر مرحله از حلقه، عمل ضرب دو عدد ۳۲ بیتی از ورودی (`input1` و `input2`) انجام می شود و نتیجه در `regout` ذخیره می شود. عمل ضرب اینجا با استفاده از `signed$` انجام می شود که عمل ضرب عددهای با علامت را انجام می دهد. همچنین `64 +: 64 * i` به این معنا است که نتایج ضرب در بازه های ۶۴ بیتی مختلف (`i=0` تا `i=15`) در `regout` ذخیره می شوند.

```
module mathUnit(input [511 : 0] input1 , [511 : 0] input2 , instr ,
               output signed [1023 : 0] out
);

reg [1023 : 0] regout;
integer i , j;

always @(*)
begin
    //sum instruction
    if(instr == 1'b0)
    begin
        for (j = 0; j < 16; j = j + 1)
        begin
            regout[j * 64 +: 64] <= $signed(input1[j * 32 +: 32]) +
$signed(input2[j * 32 +: 32]);
        end
    end
    //multiply instruction
    else if (instr == 1'b1)
    begin
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
```

```

        begin
            regout[i * 64 +: 64] <= $signed(input1[i * 32 +: 32]) *
$signed(input2[i * 32 +: 32]);
        end

    end

end
assign out = regout;

endmodule

```

واحد register file:

این واحد باید توانایی ذخیره ۴ آرایه ی ۵۱۲ بیتی با نام های A1 تا A4 را داشته باشد. برای آدرس دهی هریک از آنها به دو بیت برای آدرس دهی نیاز داریم و آنها را طبق جدول زیر آدرس دهی میکنیم:

A1	00
A2	01
A3	10
A4	11

این بخش باید توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد پس به آن سیگنال های نوشتن را به عنوان ورودی برای آن ایجاد می کنیم.

همچنین سیگنال ریست را نیز برای آن در نظر می گیریم که در صورت فعال شدن تمامی ثبات ها صفر می شوند و سیگنال ست را نیز برای آن در نظر می گیریم که در صورت فعال شدن تمامی ثبات ها یک می شوند.

طراحی را به گونه ای انجام میدهیم که رجیستر فایل ها همواره در دسترس دیگر بخش ها باشند.

دو درگاه نوشتن داده نیز برای این بخش در نظر میگیریم که نیاز به دو سیگنال فعال سازی می باشند همانطور که قابل مشاهده است با توجه به انتظارات که از طراحی خود داریم تعداد ورودی ها و خروجی های این ماژول زیاد می باشد.



کد وریلاگ زیر طراحی این بخش از پردازنده می باشد:

```
module register (
    input clk , reset , set ,
    input [511 : 0] input1 , [511 : 0] input2,
    input [1 : 0] wAdd1 , [1 : 0] wAdd2,
    input wEnable1 , wEnable2 , [1 : 0] rAdd,
    output signed [511 : 0] out,
    output signed [511 : 0] A1 , signed [511 : 0] A2 , signed [511 : 0] A3 ,
    signed [511 : 0] A4
);

    // 512*4 registers!
    reg signed [511 : 0] registers [0 : 3];

    integer i,j;
    always @(posedge clk or negedge reset or negedge set)
    begin
        //reset signal is enabled!
        if(!reset)
        begin
            for (j = 0; j < 16; j = j + 1)
            begin
                registers[j] = 512'b0;
            end
        end
        //set signal is enabled!
        else if(!set)
        begin
            for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
            begin
                registers[j] = 512'b1;
            end
        end
        //write signal is enabled!
        else
        begin
            if (wEnable1)
            begin
                registers[wAdd1] <= $signed(input1);
            end
            if (wEnable2)
            begin
                registers[wAdd2] <= $signed(input2);
            end
        end
    end
end
```

```

        end
    end
end

assign A1 = registers[0];
assign A2 = registers[1];
assign A3 = registers[2];
assign A4 = registers[3];

assign out = registers[rAdd];

endmodule

```

واحد memory:

چون حافظه دارای ۵۱۲ خانه می باشد پس برای ادرس دهی به ۹ بیت نیاز داریم.

$$\lg 512 = 9$$

برای حافظه دو سیگنال set و reset را قرار می دهیم که در صورتی که فعال شوند (active low) تمام خانه های حافظه را به ترتیب ۰ و ۱ می کنند. همچنین برای نوشتن در حافظه یک سیگنال فعالسازی قرار می دهیم و با فعال کردن آن در حافظه می نویسیم.

طراحی که انجام داده ایم به اینگونه می باشد که نوشتن و خواندن در حافظه با گرفتن یک ادرس پایه و دادن آن به عنوان ورودی به memory داده می شود و خروجی memory یک بردار شامل ۱۶ عدد ۳۲ بیتی علامت دار است که ۱۶ خانه ی متوالی از حافظه با شروع از آدرس پایه می باشند. در طراحی خود در اول کار خانه های حافظه را مقدار دهی اولیه میکنیم که در فایل Initialldata.txt می باشند و با دستور زیر مقدار دهی اولیه می شود.

```
initial
begin
    $readmemh("Initialldata.txt",data_memory)
end
```

کد وریلاگ زیر طراحی قسمت memory unit می باشد:

```
module memory (
    input clk , reset , set ,
    input signed [511 : 0] input1 , [8 : 0] address , wEnable,
    output signed [511 : 0] out
);

    reg signed [31 : 0] mmemory [0 : 511] , signed [511 : 0] MemOut;
    integer i , j , k , l;
```

```

initial
begin
    $readmemh("Initialldata.txt",mmemory)
end

always @(posedge clk or negedge reset or negedge set)
begin
    if(!reset)
    begin
        for (k = 0 ; k < 32 ; k = k + 1)
        begin
            mmemory[k] <= 32'h0;
        end
    end

    else if(!set)
    begin
        for (l = 0 ; l < 32 ; l = l + 1)
        begin
            mmemory[l] <= 32'h1;
        end
    end

    else
    begin
        if (wEnable)
        begin
            for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
            begin
                mmemory[(i + maddress) % 512] <= $signed(input1[32 * i +:
32]);
            end
        end
    end
end


always @(*) begin
    for (j = 0; j < 16; j = j + 1)
    begin
        MemOut[32 * j +: 32] = $signed(mmemory[(j + address) % 512]);
    end
end

assign out = MemOut;
endmodule

```

حال ما تمامی بخش های پردازنده موردنظر را طراحی کردیم و باید با اتصال آنها به یکدیگر در ماژول اصلی خود یعنی processor پردازنده را طراحی کنیم. در ایم ماژول از هر ۳ ماژول قبل instance میگیریم.

این پردازنده یک سری دستور را به فرم مشخصی مانند آنچه در ماشین هایی که در درس ساختار و زبان کامپیوتر خواندیم گرفته و آنها را اجرا می کند پس برای آنها یک فرم کلی ارائه میدهم با توجه به اینکه این پردازنده باید چهار عمل گفته شده در صورت سوال را انجام دهد پس برای مقادیر opcode چهار مقدار مختلف داریم و برای مشخص کردن آن دو بیت در نظر می گیریم. با توجه به اینکه چهار رجیستر داریم برای مشخص کردن رجیستر مورد نیاز به دو بیت داریم. اندازه حافظه ۵۱۲ خانه می باشد پس با  $lg 512 = 9$  بیت قابل آدرس دهی می باشد. پس فرم کلی دستورات را میتوان به شکل زیر در نظر گرفت:

 

برای دستور load کردن ابتدا سیگنال نوشتن رجیستر و شماره ۲ حافظه را صفر می کنیم و سیگنال ۱ حافظه را فعال میشود سپس بیت ۹ و ۱۰ دستور در آدرس نوشتن اول قرار میگیرد و بیت های ۰ تا ۸ دستور در آدرس مموری قرار می گیرد.

برای دستور store کردن سیگنال فعال سازی نوشتن ۱ و ۲ غیرفعال می شوند سپس سیگنال نوشتن حافظه فعال می شود سپس بیت های ۹ و ۱۰ دستور در آدرس خواندن رجیستر قرار می گیرد و در آدرسی که از ۰ تا ۸ مشخص می شود ریخته می شود.

برای انجام عمل جمع سیگنال نوشتن مموری صفر می شود و سیگنال های نوشتن رجیستر یک می شوند و خروجی عمل نیز درون ثبات ۳ و ۴ ریخته می شود همچنین instr مربوط به جمع به sumunit داده می شود تا عملیات جمع را انجام دهد.

برای انجام عمل ضرب سیگنال نوشتن مموری صفر می شود و سیگنال های نوشتن رجیستر یک می شوند و خروجی عمل نیز درون ثبات ۴ و ۳ ریخته می شود همچنین instr مربوط به ضرب به sumunit داده می شود تا عملیات جمع را انجام دهد.

خروجی های پردازنده هم بصورت آسنکرون آپدیت می شوند.

کد دستور های مختلف در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:

Load	00
Store	01
Sum	10
multiply	11

طراحی ماژول اصلی به زبان وریلاگ به شکل زیر می باشد:

```
module processor(input clk , reset , set , [12 : 0] instruction ,
                 output signed [511 : 0] A1 , signed [511 : 0] A2 , signed [511 :
0] A3 , signed [511 : 0] A4);

    //ports for mathUnit
    reg [511 : 0] mathUnitInput1;
    reg [511 : 0] mathUnitInput2;
    reg instr;
    wire signed [1023 : 0] mathUnitOutput;
    //ports register
    reg [511 : 0] registerInput1;
    reg [511 : 0] registerInput2;
    reg [1 : 0] registerWriteAdd1;
    reg [1 : 0] registerWriteAdd2;
    reg registerWriteEnable1;
    reg registerWriteEnable2;
    reg [1 : 0] registerReadAdd;
    wire signed [511 : 0] registerOut;
    wire signed [511 : 0] registerA1;
    wire signed [511 : 0] registerA2;
    wire signed [511 : 0] registerA3;
    wire signed [511 : 0] registerA4;
    //ports for memory
```

```

reg signed [511 : 0] memoryInput;
reg [8 : 0] memoryAddress;
reg memoryWriteEnable;
wire signed [511 : 0] memoryOut;

//instance from mathUnit
mathUnit mathUnit (mathUnitInput1 , mathUnitInput2 , instr , mathUnitOutput);
//instance from register
register registrer (clk , reset , set , registerInput1 , registerInput2 ,
registerWriteAdd1 ,
                                registerWriteAdd2 , registerWriteEnable1 ,
registerWriteEnable2 ,
                                registerReadAdd , registerOut , registerA1 ,
registerA2 , registerA3 , registerA4);
//instance from memory
memory memoryy (clk , reset , set , memoryInput, memoryAddress,
memoryWriteEnable, memoryOut);

integer j;

always @(negedge clk)
begin
    #5
    if(instruction[12 : 11] == 2'b00)
        begin
            memoryWriteEnable <= 0;
            memoryAddress <= instruction[8 : 0];
            registerWriteEnable1 <= 1;
            registerWriteEnable2 <= 0;
            registerWriteAdd1 <= instruction[10 : 9];
            #5
            registerInput1 <= memoryOut;
        end

    else if(instruction[12 : 11] == 2'b01)
        begin
            memoryWriteEnable <= 1;
            memoryAddress <= instruction[8 : 0];
            registerWriteEnable1 <= 0;
            registerWriteEnable2 <= 0;
            registerWriteAdd1 <= instruction[10 : 9];
            #5
            registerInput1 <= memoryOut;
        end
end

```

```

        else if(instruction[12 : 11] == 2'b10)
            begin
                memoryWriteEnable <= 0;
                registerWriteEnable1 <= 1;
                registerWriteEnable2 <= 1;
                registerWriteAdd1 <= 2'b10;
                registerWriteAdd2 <= 2'b11;
                instr = 1'b0;
                mathUnitInput1 <= registerA1;
                mathUnitInput2 <= registerA2;
                #5
                for(j = 0 ; j < 16 ; j = j + 1)
                    begin
                        registerInput1[32 * j +: 32] <= mathUnitOutput[64 * j +: 32];
                        registerInput2[32 * j +: 32] <= mathUnitOutput[64 * j + 32 +:
32];
                    end
                end

            else if(instruction[12 : 11] == 2'b11)
                begin
                    memoryWriteEnable <= 0;
                    registerWriteEnable1 <= 1;
                    registerWriteEnable1 <= 1;
                    registerWriteAdd1 <= 2'b10;
                    registerWriteAdd1 <= 2'b11;
                    instr = 1'b1;
                    mathUnitInput1 <= registerA1;
                    mathUnitInput2 <= registerA2;
                    #5
                    for(j = 0; j < 16; j = j + 1)
                        begin
                            registerInput1[32 * j +: 32] <= mathUnitOutput[64 * j +: 32];
                            registerInput2[32 * j +: 32] <= mathUnitOutput[64 * j + 32 +:
32];
                        end
                    end

                end

            assign A1 = registerA1;
            assign A2 = registerA2;
            assign A3 = registerA3;

```



```
assign A4 = registerA4;

endmodule
```

حال پس از طراحی پردازنده خود باید آن را در حالت های مرزی تست کنیم:

حالت های مرزی می توانند اعداد 1,0,-1 بزرگترین عدد مثبت و کوچکترین عدد منفی باشند.

تمامی این حالات در مقدار دهی اولیه حافظه در حافظه وجود دارند.

کلاک را برابر ۸۰ واحد زمانی می گیریم تا مطمئن شویم از بیشینه تاخیر های موجود در مدار بیشتر است و این مورد در عملکرد مدار مشکلی ایجاد نمی کند.

ابتدا بدون دادن تست مدار را اجرا می کنیم که خروجی زیر حاصل می شود:

```
module test1;
    reg clk , reset , set ;
    reg [12 : 0] instruction;
    wire [511 : 0] A1 ;
    wire [511 : 0] A2 ;
    wire [511 : 0] A3 ;
    wire [511 : 0] A4;

    initial
        clk = 0;
    always
        #40 clk = ~clk;

    processor Processor (clk, reset , set , instruction , A1 , A2 , A3 , A4);
    initial
        $monitor($time , ":\nA1 = %h\nA2 = %h\nA3 = %h\nA4 = %h\n " , A1 , A2 ,
A3 , A4 );
endmodule
```

```
0:
A1 = 
A2 = 
A3 = 
A4 = 
```

حال تست زیر را انجام می‌دهیم که در صورت تطبیق با داده های اولیه مموری و دستور عمل ها متوجه می شویم که پردازنده به درستی کار می کند.

```
module test1;
    reg clk , reset , set ;
    reg [12 : 0] instruction;
    wire [511 : 0] A1 ;
    wire [511 : 0] A2 ;
    wire [511 : 0] A3 ;
    wire [511 : 0] A4;

    initial
        clk = 0;
    always
        #40 clk = ~clk;
    processor Processor (clk, reset , set , instruction , A1 , A2 , A3 , A4);

    initial
    begin
        instruction <= {2'b10, 11'b0};
        #80
        instruction <= {2'b11, 11'b0};
        #80
        instruction <= {4'b0000, 9'b0};
        #80
        instruction <= {4'b0001, 9'b10000};
        #80
        instruction <= {2'b10, 11'b0};
        #80
        instruction <= {2'b11, 11'b0};
        #80
        $stop();
    end
    initial
        $monitor($time , ":\nA1 = %h\nA2 = %h\nA3 = %h\nA4 = %h\n " , A1 , A2 ,
A3 , A4 );
endmodule
```

```
0:
A1 = 
A2 = 
A3 = 
A4 = 

200:
A1 = 0000000f0000000e0000000d0000000c0000000b0000000a000007790000007800000607000600980000005020000440000003000001120000000100000000
A2 = 
A3 = 
A4 = 

280:
A1 = 0000000f0000000e0000000d0000000c0000000b0000000a000007790000007800000607000600980000005020000440000003000001120000000100000000
A2 = 00000000000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000a0000000b0000000c0000000d0000000e0000000f
A3 = 
A4 = 
```

```

module test1;
    reg clk , reset , set ;
    reg [12 : 0] instruction;
    wire [511 : 0] A1 ;
    wire [511 : 0] A2 ;
    wire [511 : 0] A3 ;
    wire [511 : 0] A4;

    initial
        clk = 0;
    always
        #40 clk = ~clk;

    processor Processor (clk, reset , set , instruction , A1 , A2 , A3 , A4);

    initial
    begin
        instruction <= {2'b10, 11'b0};
        #80
        instruction <= {2'b11, 11'b0};
        #80
        instruction <= {4'b0000, 9'b0};
        #80
        instruction <= {4'b0001, 9'b10000};
        #80
        instruction <= {2'b10, 11'b0};
        #80
        instruction <= {2'b11, 11'b0};
        #80
        instruction <= {4'b0110, 9'b1111111};
        #80
        instruction <= {4'b0111, 9'b1111111};
        #80
        instruction <= {4'b0000, 9'b1111111};
        #80
        instruction <= {4'b0001, 9'b1111111};
        #80
        instruction <= {2'b10, 11'b0};
        #80
        instruction <= {2'b11, 11'b0};
        #80
        $stop();
    end
    initial

```

```

v:
A1 = 
A2 = 
A3 = 
A4 = 

120:
A1 = 0000000f0000000e0000000d0000000c0000000b0000000a00000779000000780000060700060098000000050200004400000003000001120000000100000000
A2 = 
A3 = 
A4 = 

360:
A1 = 
A2 = 
A3 = 
A4 = 

```

حال داده های مموری را که در فایل اولیه هستند تغییر می دهیم و دوباره اقدام به تست می کنیم. فایل داده های اولیه قبلی در پوشه سوال ۷ به نام `initialldataold` هنوز قرار دارد و فایل جدید `initialldata` جدید را با داده های جدید پر می کنیم و با شبیه سازی دوباره ماژول تست نتایج زیر را می بینیم

28

